

## レポート課題 2018

以下の回路について、電流 $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ を求めよ。

