

電気回路 C 宿題 No. 12	Z 行列, F 行列	提出日 平成 年 月 日
学科 年次	学籍番号	氏名

注意) 教科書の解答の丸写しや答えのみでは評価しない。導出過程を自分の言葉で簡潔に説明すること。自己採点后、次の講義日前日の 17:00 までに学科事務室に提出すること。

設問 続・電気回路 第 2 章の演習問題 2.3 と 2.4 を解答せよ (解答例は教科書を参照すること)。

---

解答欄 (裏面まで使っても良い)