

| | | |
|-----------------|------|--------------|
| 電気回路 C 宿題 No. 2 | F 行列 | 提出日 令和元年 月 日 |
| 学科 年次 | 学籍番号 | 氏名 |

注意) 教科書の解答の丸写しや答えのみでは評価しない。導出過程を自分の言葉で簡潔に説明すること。次の講義日前日の 17:00 までに学科事務室に提出すること。

設問 続・電気回路 第 2 章の演習問題 2.4 と第 3 章の演習問題 3.1 を解答せよ。

※解答例は教科書を参照すること。

解答欄 (裏面まで使っても良い)